4位算术逻辑单元/函数产生器(32个功能)

54181/74181 54S181/74S181 54LS181/74LS181

181 为算术逻辑单元/函数产生器(32 个功能),共有54181/74181、54S181/74S181,54LS181/74LS181 三种线路结构形式。其主要电特性的典型值如下:

型号	加法时间	PD
54181/74181	24ns	440mW
54S181/74S181	11ns	600mW
54LS181/74LS181	17ns	100mW

181 能执行 16 种算术运算和 16 种逻辑运算,当工作方式控制端(M)为低电平时执行算术运算,当工作方式控制端(M)为高电平时执行逻辑运算。运算功能由功能选择端(S0~S3)决定。

181 可兼容高电平和低电平工作,但引出端符号应按下列 规定:

低电	$\overline{A_{_0}} \sim$	$\overline{B_0} \sim$	$CI_n$	$\overline{F_0} \sim$	CO <sub>n+4</sub>	$\overline{F_G}$	$\overline{F_P}$
平作	$\overline{A_3}$	$\overline{B_3}$		$\overline{F_3}$			
用							
高	A0 ∼	во ~	$\overline{CI_n}$		$\overline{CO}$	$F_G$	F <sub>P</sub>
电平作	A3	В3	$CI_n$		$\overline{CO_{n+1}}$		
平							
作							
用							

利用进位产生输出端( $\overline{F_G}$  )和进位传输端( $\overline{F_P}$  )与超前进位产生器 54/74182 或 54/74S182 相连,可完成高速运算。


利用A等于B输出端  $(F_{A-B})$ , 181 还可作为数值比较器。当

M、S0、S3 为低电平,S1、S2、 $CI_n$ 为高电平时,如果A和B两字相等,则 $F_{A-B}$ 为高电平。由于 $F_{A-B}$ 为集电极开路输出,可以线与连接,因而可作大于 4 位的比较。

进位输出端( $CO_{n+4}$ )也可用来提供相对大小的信息,此时 M、S0、S3 为低电平,S1、S2 为高电平。

	高电平作	用
輸入	输出 COnta	
Н	Н	A <b< td=""></b<>
н	L	A>B
L	Н	A < B
L	L	A≥B

1	医电平作用	fl
输入	输出	
CI.	COnti	1
Н	Н	A>B
H	L	A <b< td=""></b<>
L	H	A>B
L	L	A4.B

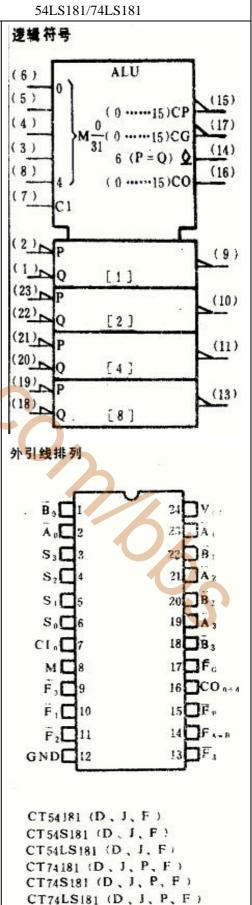

## 电子器件采购平台:www.1ic.net.cn IC资料查询网站: www.tai-yan.com 电子工程技术论坛:www.tai-yan.com/bbs

引出端符号		极限值	
$\overline{A_0}\sim \overline{A_3}$	运算数输入端(低电平有效)	电源电压	7V
710 713	之并 <u>奴間八洞(</u> 似七)日双/	输入电压	5.5V
$\overline{B_0} \sim \overline{B_3}$	运算数输入端(低电平有效)	发射极间间电压	
0		● - 每个 A 与 S2 或	S3 间,每个 $\overline{B}$ 与
$CI_n$	进位输入端	S2 或 S3 间	5.5V
CO <sub>n+4</sub>	进位输出端	工作环境温度	3.5 ¥
		$54\times\times\times$	-55∼125℃
$\overline{F_0}\sim\overline{F_3}$	运算输出端(低电平有效)	$74 \times \times \times$	-0∼70°C
$F_{A-B}$	比较输出端	储存温度	-65℃~150℃
$\overline{F_G}$	进位产生输出端 (低电平有效)		
- <i>G</i>	(E) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
$\overline{F_P}$	进位传输输出端(低电平有效)		
M	工作方式控制		
S0∼S3	功能选择		

## 功能表

## 低电平作用数据

	输	λ		逻辑功能	算术运	M = L
S <sub>3</sub>	S2	Sı	$\mathbf{S}_0$	M = H	Cln=L (无进位)	CI <sub>n</sub> =H (有进位)
L	L	L	L	F = Ã	F=A 1 1	F=A
L	L	L	н	$F = \overline{AB}$	F=AB减1	F = AB
L	L	Н	L	F = A + B	F=AB被1	F = AB
L	L	Н	н	F = 1	F=減1 (2的补数)。	F = 0
L	Н	L	ı	$F = \overline{A + B}$	F=A m (A+B)	F=A加 (A+B)加1
L	H	L	Н	F = B	F = AB M (A+B)	F=AB加 (A+B)加!
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	F=A减B减1	F=A减B .
I,	Н	Н	н	F = A + B	F=A+B	F = (A+B)加1
H	L	L	L	$\mathbf{F} = \widetilde{\mathbf{A}}\mathbf{B}$	F=A加(A+B)	F=A加(A+B)加1
Н	ŧ.	Ĺ	н	$F = A \oplus B$	F=A mB	F=A 加B 加 1
H	L	H	L	F = B	F = AB'm (A+B)	F=AB加(A+B)加1
н .	L	Н	н	$\mathbf{F} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$	F = A + B	F = (A + B)加1
Н	H	L	L.	$\mathbf{F} = 0$	F=A加A*	F=AmAmi
Н	Н	L	н	F = AB	F=AB加A	F = AB 加A 加!
H	H	H	L	$\mathbf{F} = \mathbf{A}\mathbf{B}$	F = AB MA	F=AB mA 加 l
H	H	н	н	F - A	F = A	F=A加1


电子器件采购平台:www.1ic.net.cn IC资料查询网站: www.tai-yan.com 电子工程技术论坛 :www.tai-yan.com/bbs

电子器件采购平台:www.1ic.net.cn IC资料查询网站: www.tai-yan.com 电子工程技术论坛:www.tai-yan.com/bbs

高电平作用数据

输	λ.		逻辑功能	算术运算	M = L
. <b>S</b> ?	$\mathbf{S}_{i}$	$\mathbf{s}_{\epsilon}$	M = H	CT,∷H (无进位)	Cla=L (有进位)
L	L	L	F = A	F - A	F = A 加 1
. L	L.	н	F = A + B	F = A + B	F = (A+B)加1
. L	H	L	F = ÄB	F = A + B	F = (A + B)加1
. L	H	Н	F = 0	F=減1 (2的补數)	F = 0
. н	Ĺ	L	F = AB	F = A 加AB	F=A 加AB加 L
Н	L	H	F = B	F= (A+B)加AB	F = (A + B)加AB加1
. н	Н	L.	F = A (2)B	F = A 减B 減 l	F=A 減B
. н	H	н	F = AB	F≠AB減L	F = AB
i L	L	L	F = A + B	F = A 加AB	F=A 加AB 加 l
L	L	H	F = A⊕B	F=A加B	F=A加B加1
i i.	н	L	F = B	F = (A + B) mAB	F= (A+B) 物AB 間 (
L	H	H	F=AB	F=AB減1	F=AB
i H	L	L	F = 1	F = A buA"	F=A加A加」
I H	L	Н	F = A + B	$F = (A + B) \mu A$	F = (A + B) 加A 加 1
H I	н	L ·	F = A + B	F = (A + B)加A	F = (A + B) 加A 加1
Н	н	Н	F = A	F = A 減 I	F≈A
*	- No. 100		● ——每位都移至下		

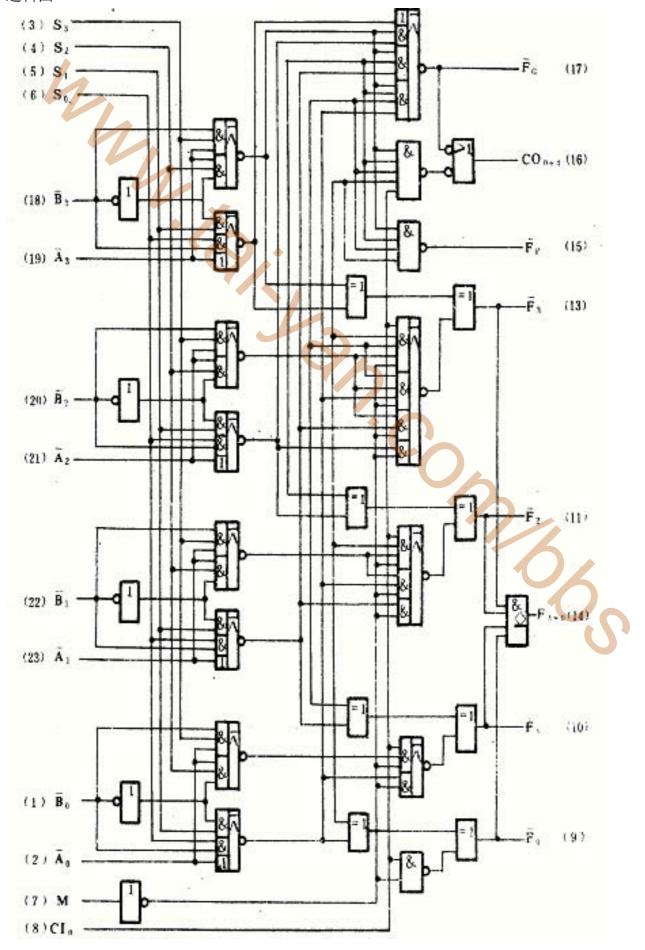电子器件采购平台: www.1ic.net.cn IC资料查询网站: www.tai-yan.com 电子工程技术论坛: www.tai-yan.com/bbs 逻辑图



电子器件采购平台:www.1ic.net.cn IC资料查询网站: www.tai-yan.com 电子工程技术论坛:www.tai-yan.com/bbs

电子器件采购平台:www.1ic.net.cn IC资料查询网站: www.tai-yan.com 电子工程技术论坛:www.tai-yan.com/bbs 推荐工作条件:

			54/74181		5	54/74S18	1	54	4/74LS18	31	单位
		最小	额定	最大	最小	额定	最大	最小	额定	最大	
电源电压V <sub>CC</sub> 54		4.5	5	5.5	4.5	5	5.5	4.5	5	5.5	V
	74	4.75	5	5.25	4.75	5	5.25	4.75	5	5.25	
输入高电平电压ViH		2			2			2			V
输入低电平电压	54			0.8			0.8			0.7	V
V <sub>iL</sub> 74				0.8			0.8			0.8	
输出高电平 除F <sub>A</sub>	-B			-800			-1000			-400	uA
电流I <sub>OH</sub> 外											
输出低电平电流I <sub>OL</sub>	54		X	16			20			4	mA
	74			16			20			8	

<del>5</del>	> 数	测试条件加		'1	81	'S	181	'LS	181	
<u> </u>	<b>》</b>	侧风杂件		最小	最大	最小	最大	最小	最大	Ī
V <sub>IK</sub> 输入嵌值	立电压	Vcc=最小,I <sub>ik</sub> =-12mA, 和LS181 为-18mA	S181		1.5		-1.2		-1.5	
V <sub>OH</sub> 输出高	电平电压	$V_{CC}$ = 最小 $V_{IH}$ = 2 $V$ $V_{IL}$ = 最大, $I_{OH}$ = 最大	54 74	2.4		2.5		2.5		Ī
I <sub>O (off)</sub> 输出 F <sub>A-B</sub>	截止态电流	V <sub>II</sub> 一嵌入, I <sub>OH</sub> 一嵌入 Vcc=最小V <sub>II</sub> =2V V <sub>II</sub> 大, I <sub>O</sub> =5.5V		2.4	250	2.1	250	2.1	100	ł
V <sub>oL</sub> 输出低	由平由压	Vcc=最小, V <sub>IH</sub> =2V,	54		0.4		0.5		0.4	İ
◆ OFJU0 EELIKO		V <sub>IL</sub> =最大, I <sub>OL</sub> =最大	74		0.4		0.5		0.5	
I <sub>I</sub> 最大输	M	Vcc=最大			1		1		0.1	
入电压时	$\overline{A}_0$ - $\overline{A}_3$ , $\overline{B}_0$ - $\overline{B}_3$	V <sub>I</sub> =5.5V			1		1		0.3	
输入电流	S0~S3	V <sub>1</sub> -3.3 V			1		1		0.4	]
11197 4 121710	CIn				1		1		0.5	
	M	Vcc=最大			40		50		20	
I <sub>II</sub> 输入高	$\overline{A}_0$ - $\overline{A}_3$ , $\overline{B}_0$ - $\overline{B}_3$	V <sub>IH</sub> =2.4V			120		150		60	
电平电流	S0~S3	(S181 为 2.5V,LS18	(S181 为 2.5V, LS181 为				200		80	
	CIn	2.7V)			200		250		100	
	M				1.6		-2		-0.4	
I⊥输入低	$\overline{A}_0$ - $\overline{A}_3$ , $\overline{B}_0$ - $\overline{B}_3$	Vcc=最大,V <sub>IL</sub> =0.4V			-4.8		-6		-1.2	
电平电流	S0∼S3	(S181 为 0.5V)			-6.4		-8		-1.6	
	CIn				-8		-10		-2	
Ios输出短	除F <sub>A-B</sub> 外	Vcc=最大	54	-20	-55	-40	-100	-6	-40	
路电流	MAN A BY		74	-18	-57	-40	-100	-5	-42	_
		M和所有S和A接	54		127		220		32	-
I <sub>CC</sub> 电源电	Vcc=最大	4.5V, 其余输入接地	74		140		220		34	
流		M 和所有 S 接 4.5V,	54		135		220		35	1
		其余输入接地	74		150		220		37	1

[1]: 测试条件中的"最小"和"最大"用推荐工作条件中的相应值。

电子器件采购平台:www.1ic.net.cn IC资料查询网站: www.tai-yan.com 电子工程技术论坛:www.tai-yan.com/bbs 动态特性(T₄=25℃)

40/201	付性(I <sub>A</sub> =25)	<u>()                                    </u>						
1	参 数[2]		测试条件		'181	'S	'LS	单
						181	181	位
					最大	最	最	
						大	大	
t <sub>PLH</sub>	CIn →	Vcc=5V	M=0, S0=S3=4.5V,	M=0, S0=S3=	18	10.5	27	ns
t <sub>PHL</sub>	$CO_{n+4}$	$C_L = 15pF$	S1=S2=0,所有Ā接	0V, S1=S2=4.5V,	19	10.5	20	ns
		$R_L = 400 \Omega$	4.5V,所有B接地	所有A和B接 4.5V。				
t <sub>PLH</sub>	$\overline{A}_0$ - $\overline{A}_3$ , $\overline{B}_0$ - $\overline{B}$	(S181 为 280	M=0, $S0=S3=4.5V$ ,	S1=S2=0, 同位B(Ā	43	18.5	38	ns
t <sub>PHL</sub>	$_3 \rightarrow \mathrm{CO}_{\mathrm{n}^+\mathrm{1}}$	Ω, LS181 为	)接地。其余A接 4.5°	V。其余A和CIn接地	41	18.5	38	ns
t <sub>PLH</sub>		2k Ω)	M=0, $S0=S3=0V$ , $S1$	=S2=4.5V,同位B接	50	23	41	
t <sub>PHL</sub>			4.5V,同位A接地,	其余A和B和CIn接地	50	23	41	
t <sub>PLH</sub>			M=0, S0=S3=	M=0, S0=S3=0V,	19	12	26	ns
t <sub>PHL</sub>	$CIn \rightarrow \overline{F0}-\overline{F3}$		4.5V,S1=S2=0,所	S1=S2=4.5V,所有	18	12	20	
			有Ā接 4.5V,Ā接地。	A和B接4.5V。				
t <sub>PLH</sub>	$\overline{A}_0$ - $\overline{A}_3$ , $\overline{B}_0$ - $\overline{B}$		M=0, S0=S3=4.5V,	S1=S2=0, 同位B(Ā	19	12	29	ns
$t_{PHL}$	$_{3} \rightarrow \overline{F_{G}}$		)接地。其余 <u>B</u> 接 4.5	V。其余Ā和CIn接地	19	12	23	
t <sub>PLH</sub>	$_3 \rightarrow \Gamma_G$		M=0, $S0=S3=0V$ , $S1$	=S2=4.5V,同位B接	25	15	32	
$t_{PHL}$			4.5V,同位A接地,	其余Ā和B和CIn接地	25	15	32	
$t_{PLH}$	$\overline{A}_{0}$ - $\overline{A}_{3}$ , $\overline{B}_{0}$ - $\overline{B}$		M=0, $S0=S3=4.5V$ ,	S1=S2=0, 同位B(Ā	19	12	30	ns
$t_{PHL}$	$rac{1}{3}  ightarrow \overline{F_p}$		)接 4.5V,其余.	A和B和CIn接地	19	12	30	
$t_{PLH}$	$_{3} \rightarrow r_{p}$		M=0, $S0=S3=4.5V$ ,	S1=S2=0,同位B接	25	15	30	
t <sub>PHL</sub>			地,同位A接 4.5V,	其余Ā和B和CIn接地	25	15	33	
t <sub>PLH</sub>	$\overline{A}_{0}$ - $\overline{A}_{3}$ , $\overline{B}_{0}$ - $\overline{B}$		M=0, $S0=S3=4.5V$ ,	S1=S2=0,同位B(Ā	42	16.5	32	ns
t <sub>PHL</sub>	<sub>3</sub> → <u>F</u> 0- <u>F</u> 3		)接 4.5V,其余Ā和Ī	B接 4.5V, CIn接地	32	16.5	20	
t <sub>PLH</sub>	3 7 50-53		M=0, $S0=S3=0V$ , $S1$	=S2=4.5V,同位B接	48	20	32	
t <sub>PHL</sub>			地,同位A接 4.5V,其	余Ā接 4.5V。其余Ā和	34	22	32	
			CIn	<b></b> <del>美地</del>		1		
$t_{PLH}$			M=0, $S0=S3=0V$ , $S1$	=S2=4.5V,同位B(	48	20	33	
$t_{\mathrm{PHL}}$			Ā)接 4.5V,其余	A和B和CIn接地	34	22	38	
$t_{PLH}$	$\overline{A}_0$ - $\overline{A}_3$ , $\overline{B}_0$ - $\overline{B}$		M=0, $S0=S3=0V$ , $S1$	=S2=4.5V,同位B接	50	23	50	ns
$t_{PHL}$	$_3 \rightarrow F_{A-B}$		地,同位Ā接 4.5V,其		48	30	62	
			CIn	<b>美地</b>				

<sup>[2]:</sup> fmax 最大时钟频率。t<sub>PLH</sub>输出由低电平到高电平传输延迟时间 t<sub>PHL</sub>输出由高电平到低电平传输延迟时间